

21.1.2009

# Semestrální zkouška z Fyziky 1 - AFY 1. opravný termín

## Příklad 7 - řešení

Poznud ještě postupovali přesně podle hodin v zadání, pak ještě museli vypočítat vše bez problémů. Řešo vlastně o návod k řešení.

①

Zdroj má napětí 12V a výkon 12W  
 $P = V \cdot I \Rightarrow I = \frac{P}{V} = \frac{12}{12} = 1A$

②

Víme, že potřebujeme akvárium vyhřívat výkonom 2W. Pravidlo tepla s topným odporem je  $1A$ .

$$P_T = V_T \cdot I \Rightarrow V_T = \frac{P_T}{I} = \frac{2}{1} = 2V$$

Napětí na odporu  $R_T$  bude tedy 2V.

③

Hodnotu odporu rezistoru  $R_T$  určíme z Ohmova zákona

$$R_T = \frac{V_T}{I} = \frac{2}{1} = 2\Omega$$

④

Délku odporového drátu vypočleme

$$R = \rho \frac{l}{S} \Rightarrow l = \frac{RS}{\rho} = \frac{2 \cdot 1 \cdot 10^{-6}}{10^{-8}} = 2m$$

⑤

Úbytek napětí na rezistoru  $R_x$

$$U_x = U - V_T = 12 - 2 = 10V$$

$$\textcircled{6} \quad R_x = \frac{U_x}{I} = \frac{10}{1} = 10 \Omega$$

\textcircled{7} Máme k dispozici odpory  $5\Omega/5W$ ,  $10\Omega/2.5W$ ,  $10\Omega/2.5W$


Základně spočítat, jak vlivy ztrátový výkon bude na odporu  $R_x$ .

$$\cancel{P_x = U_x \cdot I = 10 \cdot 1 = 10 W}$$

$$\left[ \text{nebo též } P_x = R_x I^2 = 10 \cdot 1^2 = 10 W \quad \text{až } P_x = \frac{U_x^2}{R} = \frac{100}{10} = 10 W \right]$$

Žádnou ze součástek nemůžeme použít, protože mají výrazně nižší ztrátový výkon. Obvod by "shorely".

\textcircled{8}

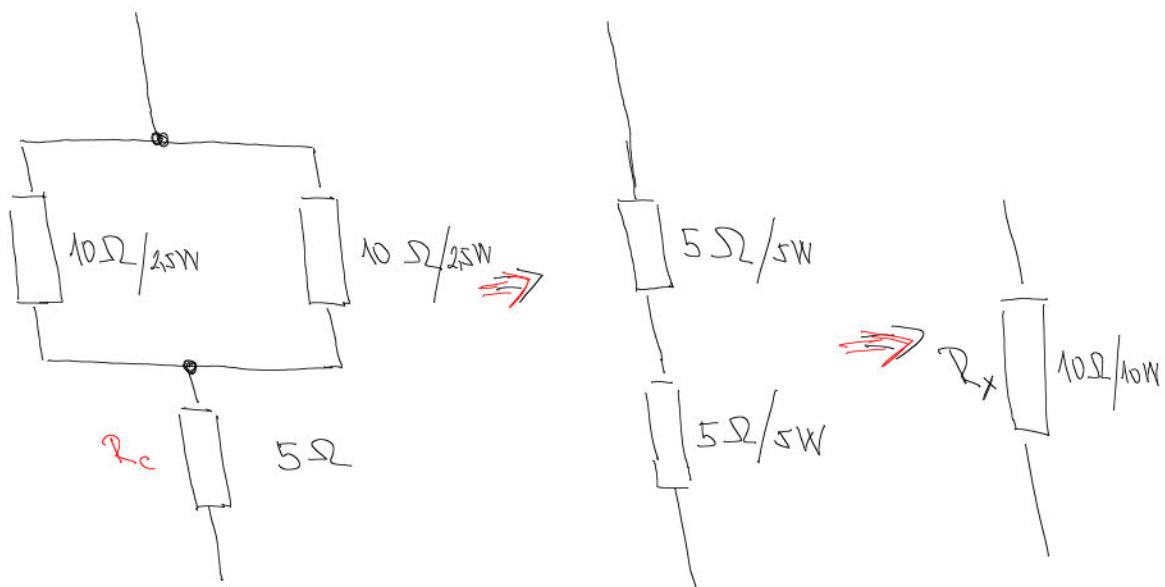

Vypočet:

$$R_{as} = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b} = \frac{10 \cdot 10}{10 + 10} = \frac{100}{20} = 5\Omega$$

Ztrátový výkon  $R_a$  je stejný jako  $R_b$

$$P_{Ra} = V_{as} \cdot I_1 = 5 \cdot 0,5 = 2,5 W$$

$$P_{Rb} = V_{as} \cdot I_2 = 5 \cdot 0,5 = 2,5 W$$

$$\underline{\underline{P_{Rc} = V_c \cdot I = 5 \cdot 1 = 5 W}}$$

Uvedené (navržené) zapojení! Ze tedy použít.

(8)

