

9.1.2009

## Semestrální zkouška z Fyziky 1 - AFY

Příklad 7 - řešeníSkupina B

Pokud jste postupovali přesně podle bodu v zadání, pak je vypočetli vše bez problémů. To vlastně o návod  $\times$  řešení!

$$\textcircled{1} \quad R = \rho \frac{l}{S} = 5 \cdot 10^{-6} \frac{10}{10^{-6}} = 5 \cdot 10^{-6} \cdot 10^1 \cdot 10^6 = 50 \Omega$$

(Pokud nevíte jak převést  $\text{mm}^2$  na  $\text{m}^2$ , podívejte se na řešení skupiny A, do přednášek, nebo HRW.)

$$\textcircled{2} \quad P = I^2 R \Rightarrow I = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{20 \cdot 10}{50}} = \sqrt{4} = 2 \text{ A}$$

Kabel má výkon  $20 \text{ W/m}$ . Jeho délka je shodná s očkovou rýhou a to  $10 \text{ m}$ . Proto  $P = 20 \cdot 10 = 200 \text{ W}$

$$\textcircled{3} \quad V_1 = I \cdot R_1 = 2 \cdot 50 = 100 \text{ V}$$

$$\text{Z II. kirchhoffova zákona } V = V_1 + V_1 + V_2 \Rightarrow V_2 = 250 - 100 - 100 = 30 \text{ V}$$

$$R_2 = \frac{V_2}{I} = \frac{30}{2} = 15 \Omega$$

$$\textcircled{4} \quad P_2 = V_2 \cdot I = 30 \cdot 2 = 60 \text{ W} \quad \text{nebo } P_2 = I^2 R_2 = 4 \cdot 15 = 60 \text{ W}$$

$\textcircled{5}$  Tde o sériový obvod, tedy:  $I = 2 \text{ A}$

$$\textcircled{6} \quad P = V \cdot I = 230 \cdot 2 = 460 \text{ W}$$